

Lab2

实验目的

- 本次实验需要掌握寄存器的原理
- 了解IP核的创建方法以及不同的Memory Block

逻辑设计

寄存器堆设计

该部分较为简单，我们只需要注意让r0时刻保持为0即可

```
`timescale 1ns / 1ps

module register_file
#(parameter WIDTH = 32)
( input clk,
  input[4 : 0] ra0,
  output[WIDTH - 1 : 0] rd0,
  input[4 : 0] ra1,
  output[WIDTH - 1 : 0] rd1,
  input[4 : 0] wa,
  input we,
  input[WIDTH - 1 : 0] wd
);


//寄存器堆的0号地址恒为0
reg [WIDTH - 1 : 0] regfile[0 : 31];

assign rd0 = regfile[ra0], rd1 = regfile[ra1];

always@(posedge clk)
begin
    if(we&&wa) regfile[wa] <= wd;
    else regfile[0] <= 32'b0;
end
endmodule
```


FIFO队列

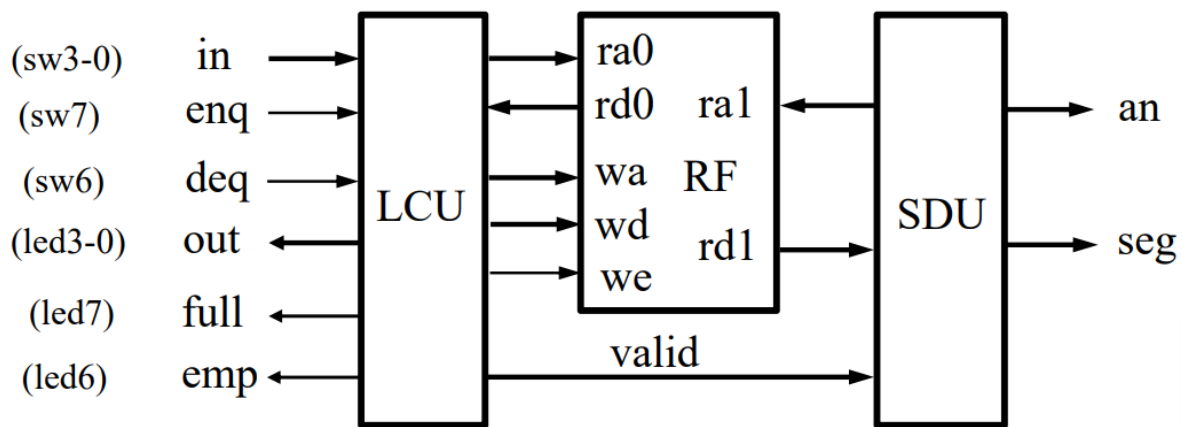FIFO模块的数据通路为PPT上的数据通路，值得注意的是，我们为了完成选做的内容，我们增加了一条数据通路，我们将RD和WD也传给了SDU



* 省略了clk (100MHz) 和 rst (button)

并且我们画出了FIFO的状态转换图，如下图所示

 

我们只需要按照上述状态图写出对应的三段式即可，值得注意的是，我们新增加了两个状态分别为 ENQU_tmp 和 DEQU_tmp，这两个状态作为过渡状态，只运行一个时钟周期，因为我们希望在这两个周期运行一次相应操作

我们接下来给出LCU对应的代码逻辑

```

`timescale 1ns / 1ps

module LCU(
  input clk,
  input rst,
  input [3:0] in,
  input enq,
  input deq,

```

```

input [3:0] rd0,
output reg [2:0] ra0,
output [3:0] out,
output reg full,
output reg empty,
output reg [7:0] valid,
output reg [2:0] wa,
output reg [3:0] wd,
output reg we,
output reg [2:0] RP,
output reg [2:0] WP
);
parameter IDLE = 3'b000, ENQU = 3'b001, DEQU = 3'b010, ENQU_tmp = 3'b011, DEQU_tmp =
3'b100;
reg [2:0] state, next_state;

always@(posedge clk or posedge rst)
    if (rst) begin
        state <= IDLE;
    end
    else
        state <= next_state;

always@(*)
    if(deq | enq)
        case(state)
            IDLE: begin
                if (enq & !full)
                    next_state = ENQU_tmp;
                else if (deq & !empty)
                    next_state = DEQU_tmp;
                else
                    next_state = IDLE;
            end
            ENQU: begin
                if (enq & !full)
                    next_state = ENQU_tmp;
                else if (deq)
                    next_state = DEQU_tmp;
                else
                    next_state = IDLE;
            end
            DEQU: begin
                if (enq)
                    next_state = ENQU_tmp;
                else if (deq & !empty)
                    next_state = DEQU_tmp;
                else
                    next_state = IDLE;
            end
            default next_state = IDLE;
        endcase
endcase

```

```

else
    case(state)
        ENQU_tmp:
            next_state = ENQU;
        DEQU_tmp:
            next_state = DEQU;
        default:
            next_state = state;
    endcase

wire [2:0] WP_plus1, RP_plus1;
assign WP_plus1 = WP + 3'b1;
assign RP_plus1 = RP + 3'b1;
assign out = rd0;
always@(posedge clk) begin
    if(rst) begin
        RP <= 3'b000;
        WP <= 3'b000;
        valid <= 8'b00000000;
        full <= 0;
        empty <= 1;
    end
    else
        case(state)
            ENQU_tmp: begin
                wa <= WP;
                wd <= in;
                we <= 1;
                WP <= WP + 1;
                valid[WP] <= 1;
                full <= (WP_plus1 == RP);
                empty <= 0;
            end
            DEQU_tmp: begin
                we <= 0;
                ra0 <= RP;
                RP <= RP + 1;
                valid[RP] <= 0;
                full <= 0;
                empty <= (RP_plus1 == WP);
            end
            default:
                we <= 0;
        endcase
    end
endmodule

```

接下来是SDU的代码块逻辑，该逻辑可以实现选座部分的内容

```

module SDU(

```

```

input clk,rst,
input [7:0] valid,
input [3:0] rd1,
input [2:0] RP,
input [2:0] WP,
output [2:0] ra1,
output reg [2:0] an, //数码管选择
output reg [3:0] seg //数码管数据
);
reg [23:0] cnt;

assign ra1=an+RP;

always@(posedge clk)
begin
    if(rst)begin//复位时显示0
        an<=0;
        seg<=0;
    end
    else begin
        if(valid==0)begin
            an <=0;
            seg <=0;
        end
        else begin
            if(cnt==0)begin
                if(an>=((WP>RP)?WP-RP:8-RP+WP)-1)) an<=0;
                else an<=an+1;
            end
            else begin
                an<=an;
            end
            seg <= rd1;
        end
    end

    if(cnt>=100000)//控制选择信号
        cnt<=0;
    else
        cnt<=cnt+1;


end
endmodule

```

仿真结果与分析


T1

- 完成寄存器堆功能仿真，我们可以看到寄存器在r0处不论输入等于几，均为0不变

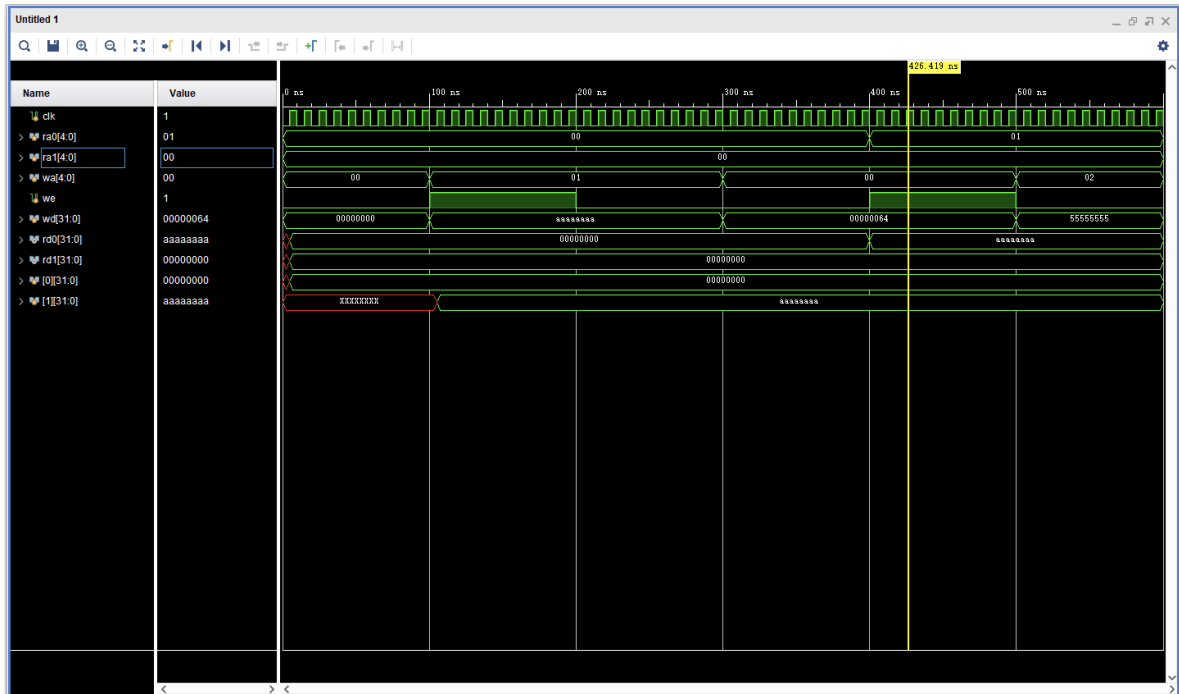


T2

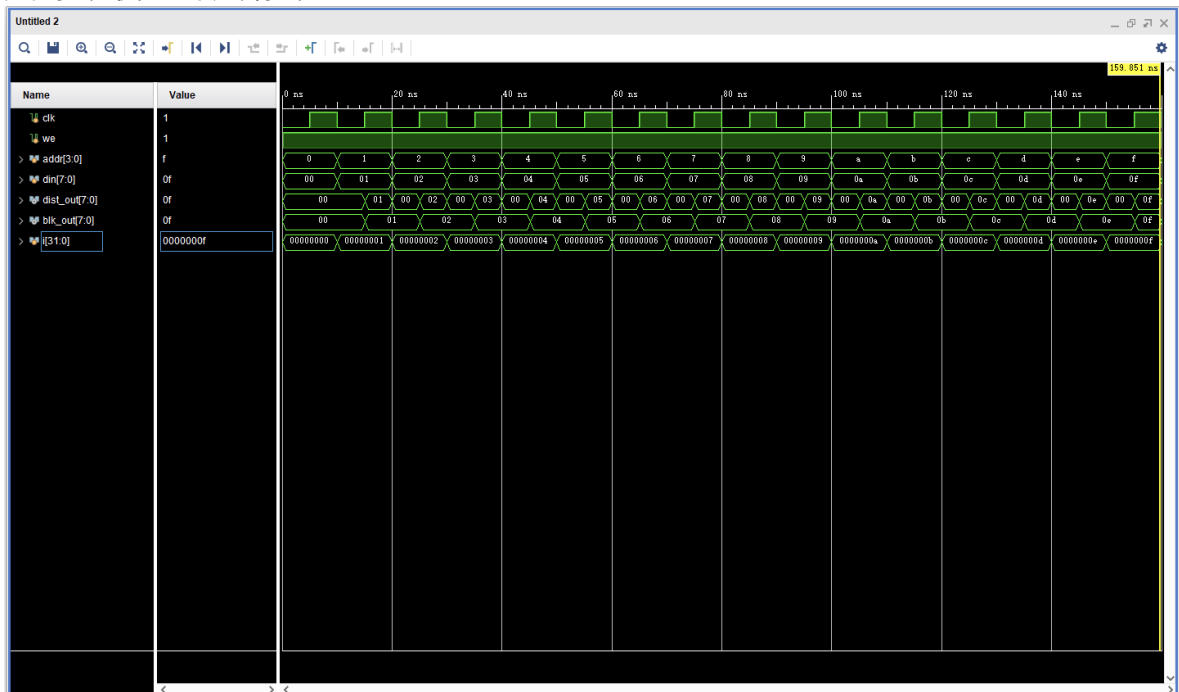- 比较分布式寄存器和块式寄存器的区别，我们可以从下图中看出，他们最主要的区别在于读的时候一个是同步读取，一个是异步读




T2

 - 顶层模块分别IP例化块式16 x 8位单端口RAM三种不同的操作模式
- 我们可以看出Read_first模式中，会读取内存中旧的值
- 在Write_first模式中，会读取新写入的值
- 在Default模式中，只会在使用en=0的时候读取内存中的值，并且保持不变




T3

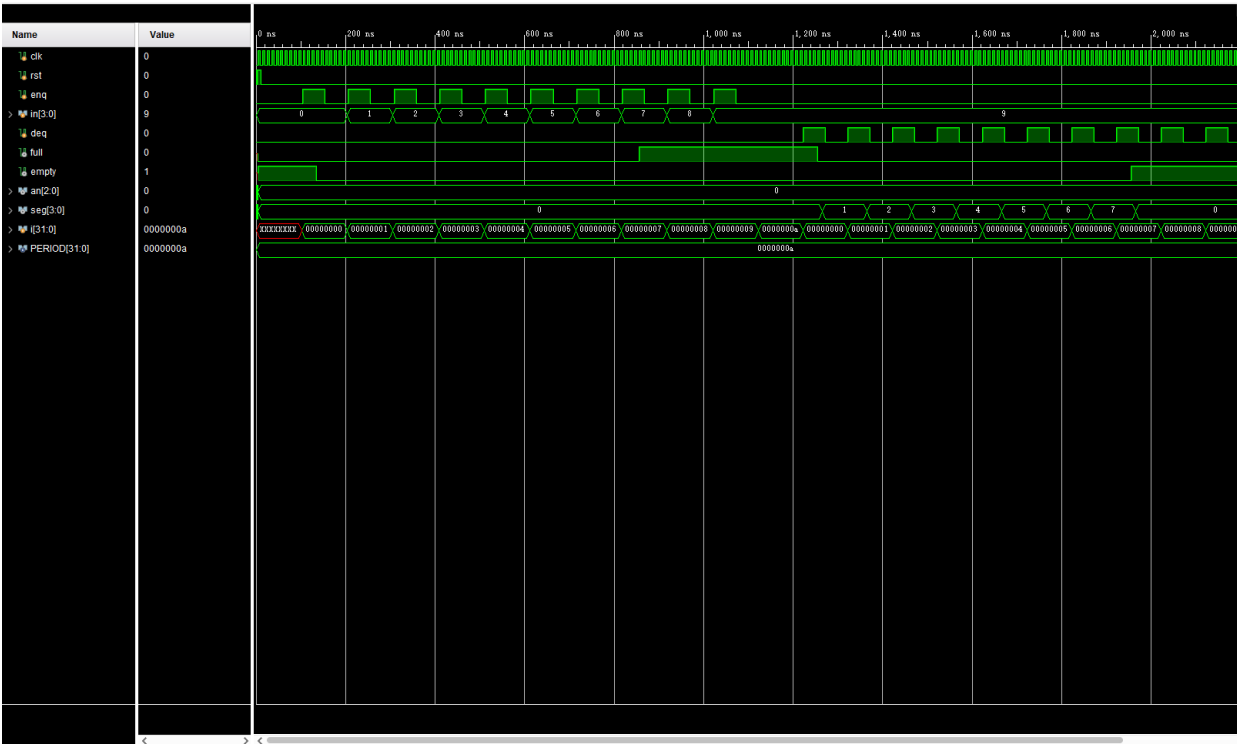

如图所示，我们设计仿真实验，先将所有的数字入队列，然后再将它们出队列，完成实验的仿真

电路设计与分析

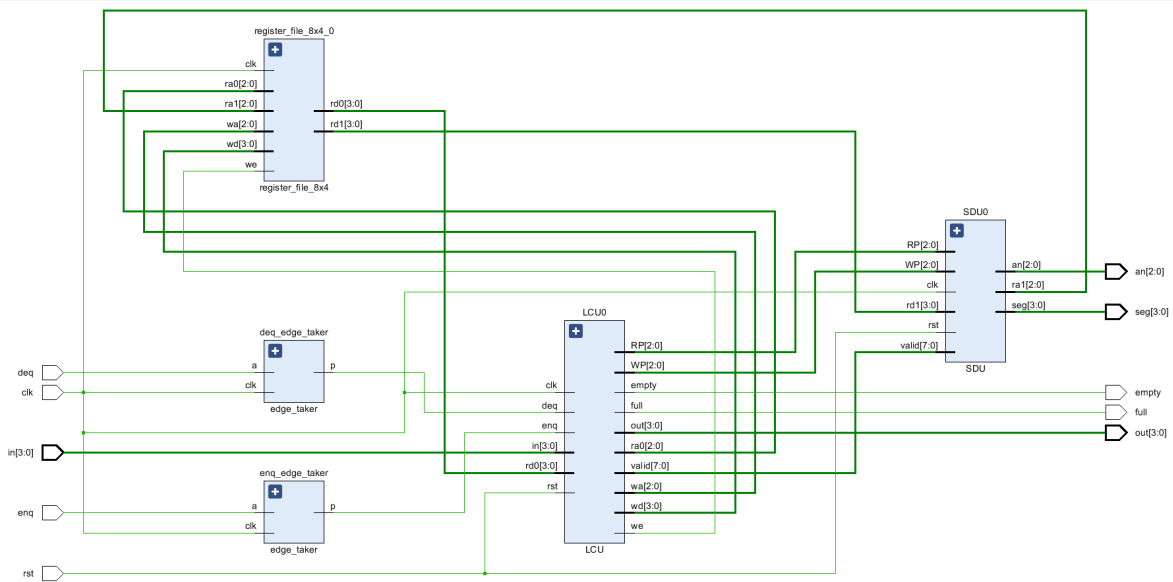

我们画出RTL图，将我们的数据通路展示出来

总结

- 本次实验附加实验较为繁琐
- 本次实验收获较多